

# 电路测试技术

## 实 验 报 告

院 系:

班 级:

学 号:

学生姓名:

指导教师:

电路测试课程组

电气与工程学院

华中科技大学

# 说 明

实验报告是实验工作的全面总结，要用简明的形式将实验结果完整、真实地表达出来，报告中的线路图要工程化，记录数据要表格化，绘制波形、曲线要坐标化。

## 一、实验报告

- (1) 实验目的
- (2) 实验原理（实验任务有关的主要理论根据、公式等）
- (3) 实验任务与线路（含参数）、实验数据图表、曲线和计算过程
- (4) 实验结果分析处理（包括结论、分析讨论、回答思考题等）
- (5) 实验小结（实验收获体会和建议等）

## 二、实验及报告要求

- (1) 实验前完成**预习报告**，包括实验目的、实验原理及实验设计（实验线路、参数及实验数据记录表格等）。
- (2) 实验过程中，应按指导教师布置的实际任务，及实验具体情况修改实验线路（标定参数），真实地在**原始记录**页中记录原始数据。
- (3) 实验完成后，需请指导教师检查结果并签字。
- (4) 实验结束后的一周内完成**实验报告**并送交指导教师，未上交实验报告的同学不得进行下一次实验

### 注意：

- (1) 原始记录包括：实验线路图和实验数据（不能用铅笔）两部分。
- (2) 实验报告中的实验线路、图表和曲线均需按工程图的要求绘制。
- (3) 波形、曲线必须绘制在坐标纸上。

## 实 验 原 始 记 录

---

实验一： 直流试验单元的基本操作 实验台编号：         

实验人员                  学号                  同组人员                 

教师签字

# 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_

## 实 验 报 告

---

实验一： 直流试验单元的基本操作 实验成绩：









# 实 验 原 始 记 录

---

实验二： \_\_\_\_\_ 故障检查 \_\_\_\_\_ 实验台编号： \_\_\_\_\_

实验人员 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 同组人员 \_\_\_\_\_

教师签字 \_\_\_\_\_

# 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_

## 实 验 报 告

---

实验二： \_\_\_\_\_ 故障检查 \_\_\_\_\_ 实验成绩： \_\_\_\_\_







## 实 验 原 始 记 录

---

实验三： 线性有源一端口网络等效参数的测定 实验台编号：         

实验人员                  学号                  同组人员                 

教师签字

# 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_



## 实 验 报 告

---

实验三： 线性有源一端口网络等效参数的测定      实验成绩：







## 实 验 原 始 记 录

---

实验四： 交流参数与互感的测量——三表法      实验台编号：         

实验人员                  学号                  同组人员                 

教师签字

## 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_

## 实 验 报 告

---

实验四： 交流参数与互感的测量——三表法      实验成绩：









## 实 验 原 始 记 录

---

实验五： 日光灯电路与功率因数的提高 实验台编号：         

实验人员                  学号                  同组人员                 

教师签字

## 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_

实验五： 日光灯电路与功率因数的提高 实验成绩：









实 验 原 始 记 录

---

实验六： 三相电路中的电压、电流关系 实验台编号：

实验人员 学号 同组人员

教师签字

# 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_

实验六： 三相电路中的电压、电流关系 实验成绩：







# 实 验 原 始 记 录

---

实验七： 示波器和函数发生器的使用 实验台编号：         

实验人员                  学号                  同组人员                 

教师签字

# 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_



实验七： 示波器和函数发生器的使用 实验成绩：







# 实 验 原 始 记 录

---

实验八：         元件特性的示波器测量法              实验台编号：         

实验人员                  学号                  同组人员                 

教师签字

## 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_

实验八： 元件特性的示波器测量法 实验成绩：









# 实 验 原 始 记 录

---

实验九： \_\_\_\_\_ 一阶电路的响应 \_\_\_\_\_ 实验台编号： \_\_\_\_\_

实验人员 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 同组人员 \_\_\_\_\_

教师签字 \_\_\_\_\_

# 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_

## 实 验 报 告

---

实验九： 一阶电路的响应 实验成绩：













# 实 验 原 始 记 录

---

实验十： 二阶电路的响应 实验台编号：         

实验人员                  学号                  同组人员                 

教师签字



## 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_



实验十： 二阶电路的响应 实验成绩：









# 实 验 原 始 记 录

---

实验十一： 串联谐振电路 实验台编号：         

实验人员                  学号                  同组人员                 

教师签字

# 实 验 原 始 记 录

---

实验人员\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 同组人员\_\_\_\_\_

教师签字\_\_\_\_\_

## 实 验 报 告

---

实验十一： 串联谐振电路 实验成绩：





